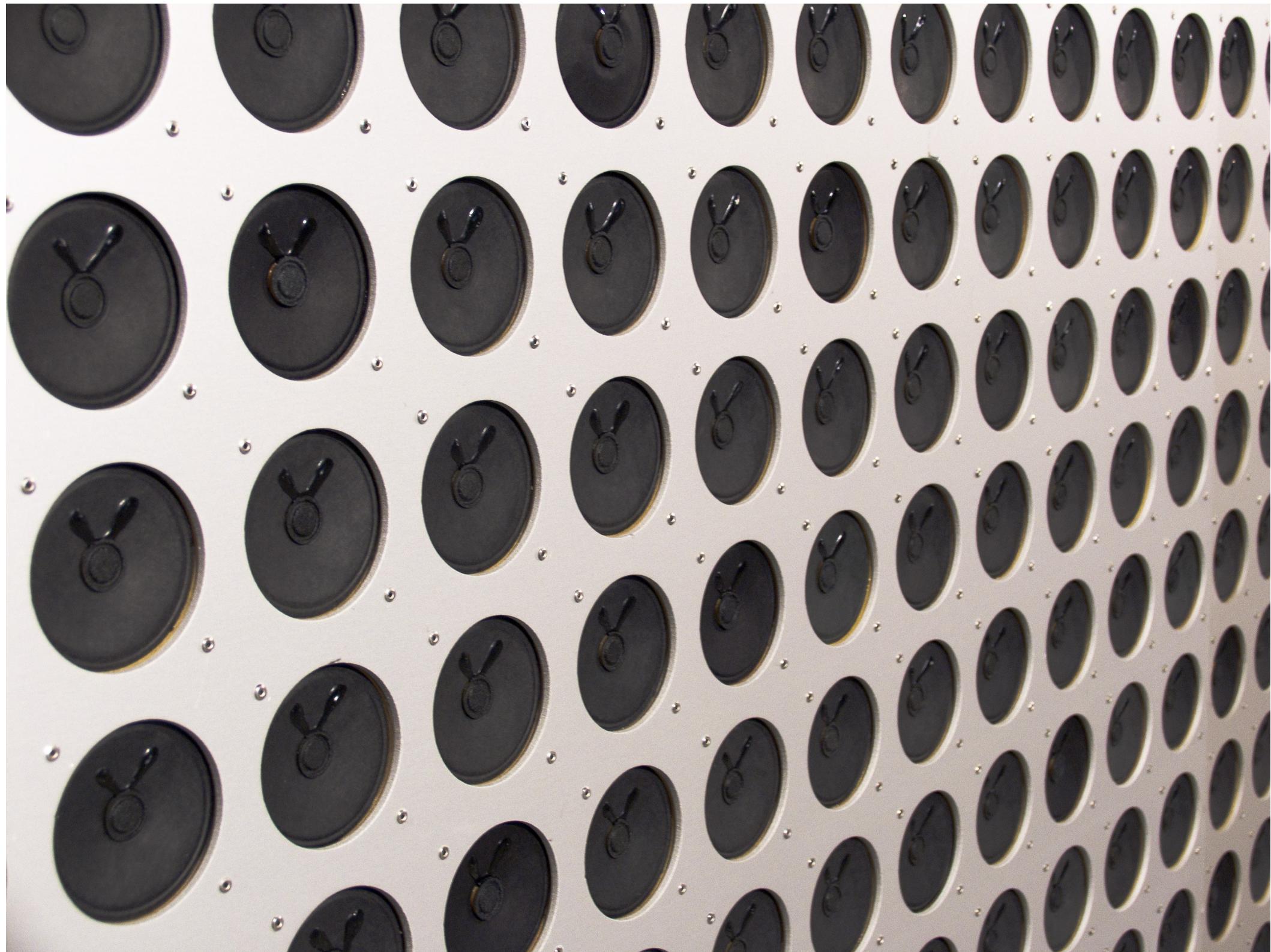


Visualisierungsstrategien

Stefanie Wuschitz
3. LV
SS 2013




Tristan Perich

MICROTTONAL WALL

http://www.tristanperich.com/#Artwork/Microtonal_Wall

Light sensitive Oscillator Circuit by Tamara Wilhelm

STECKPLATINE

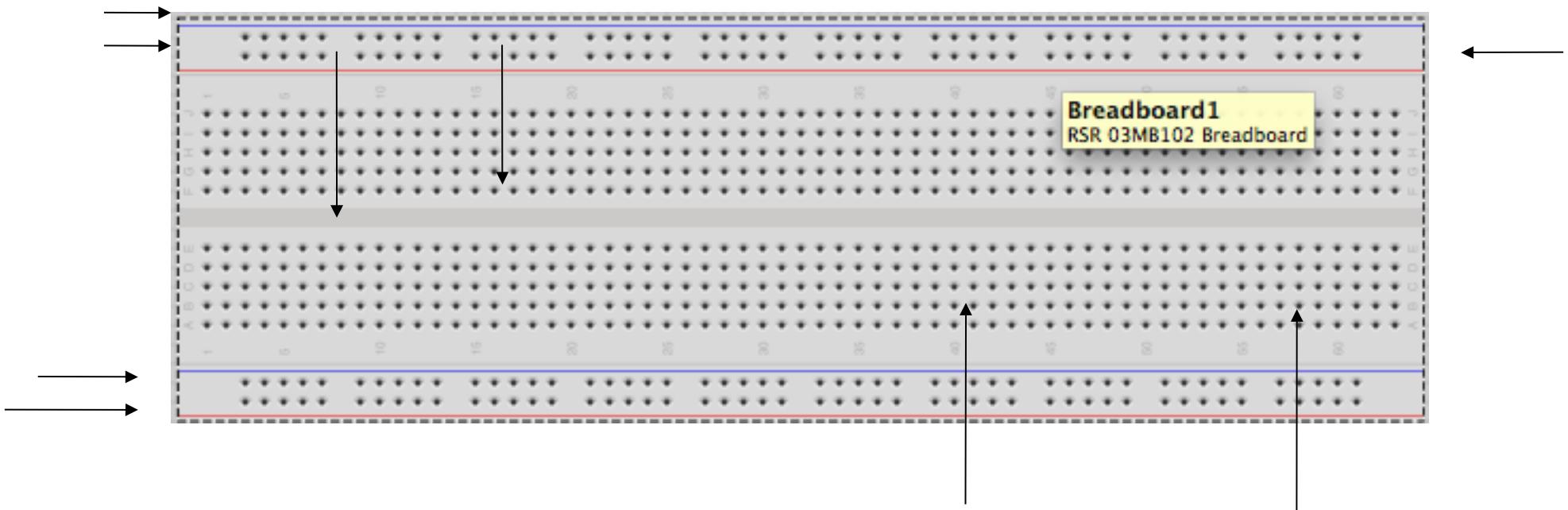

Die 2 horizontalen, parallelen Reihen sind verbunden

Die inneren vertikalen Reihen sind verbunden

MOSSZILLATOR

Capacitor



Resistor





C2




LED1

LED

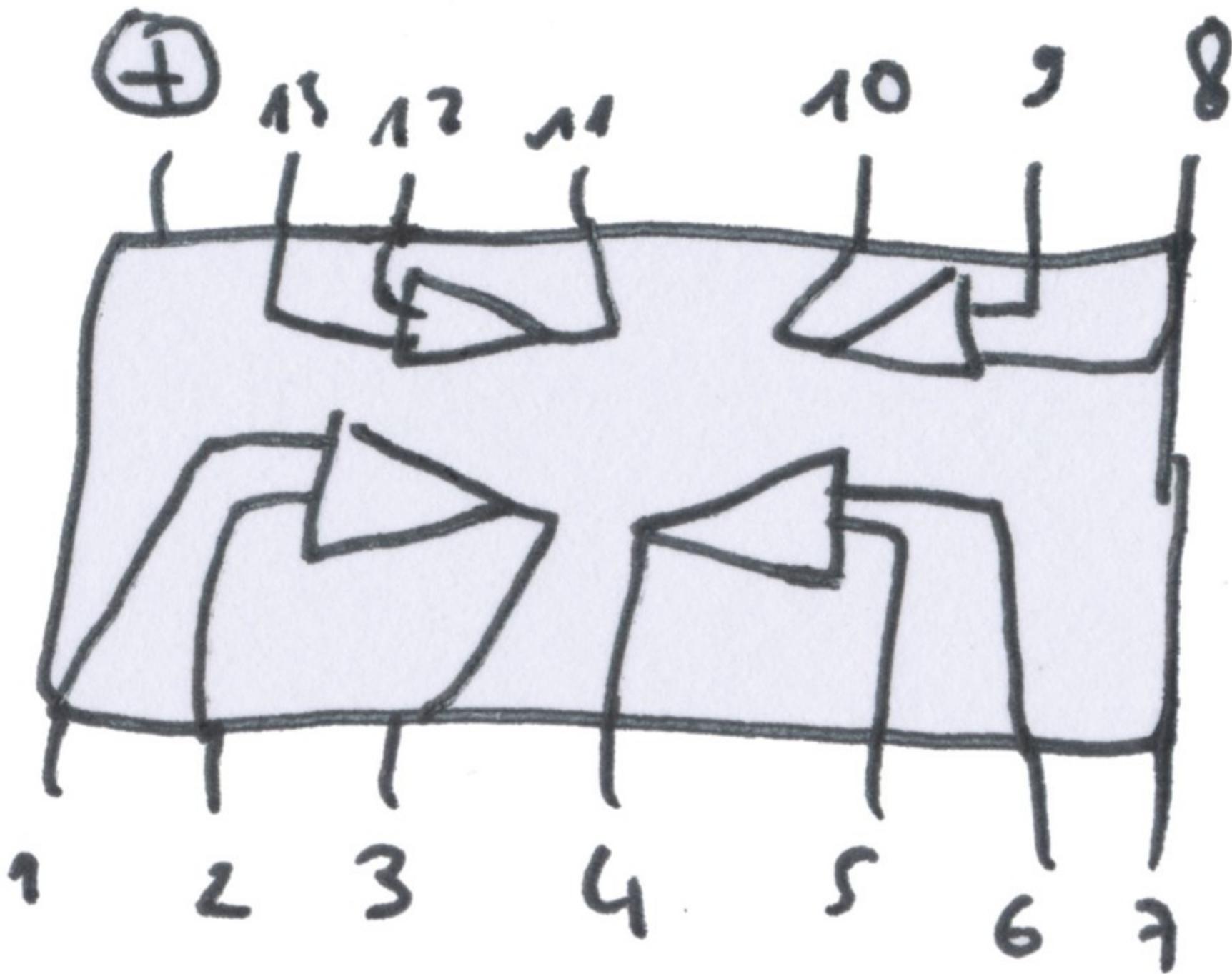

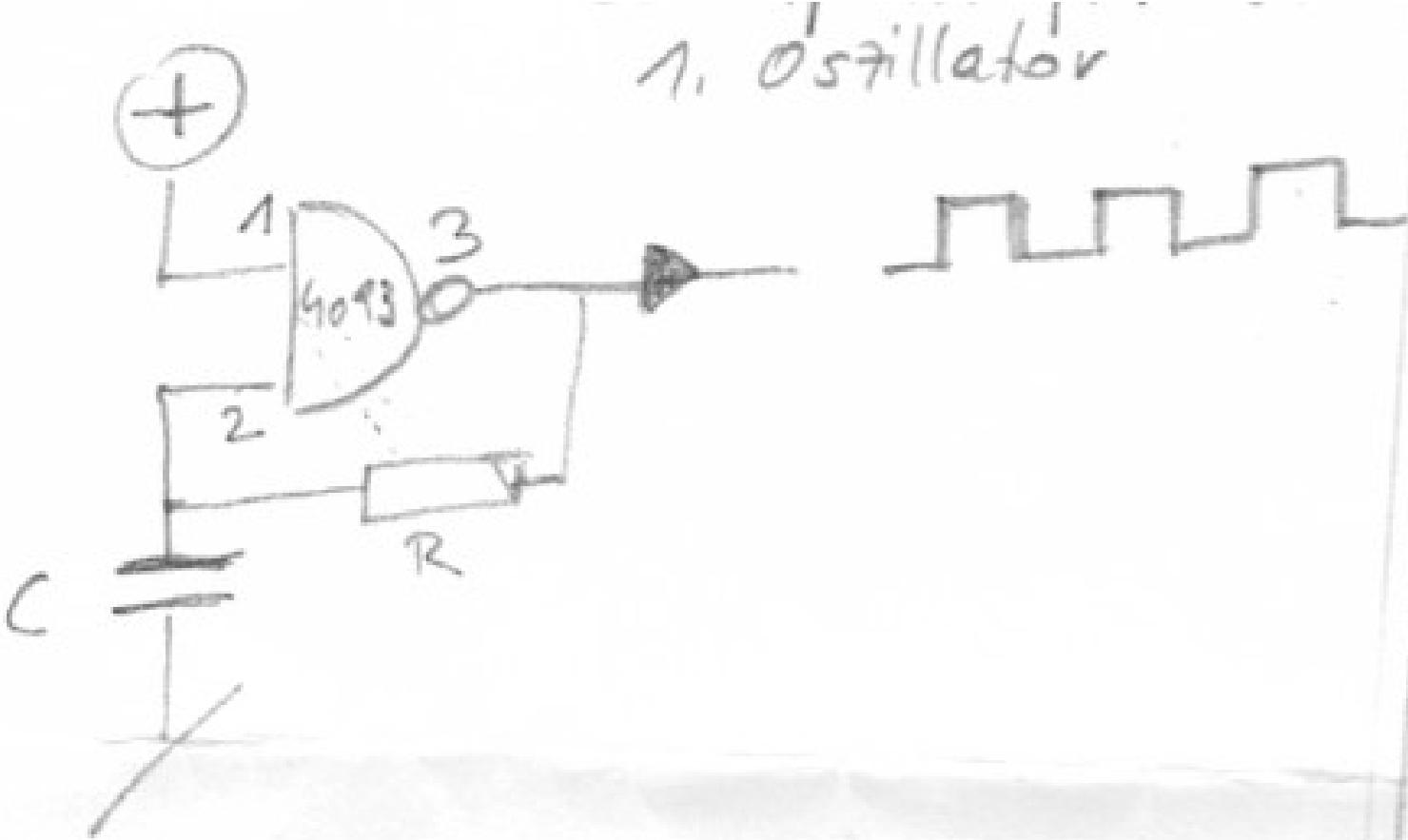

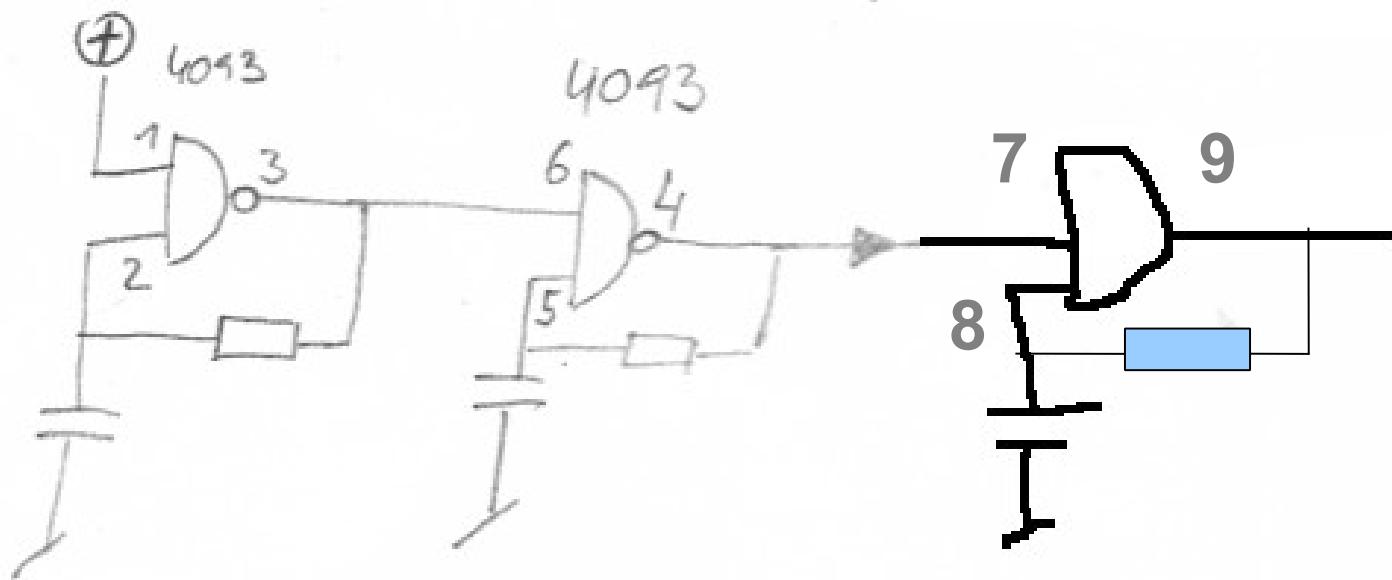


Setze den Chip in die Mitte der Steckplatine

Verbinde Plus und Minus



Plus auf Pin 14

Minus auf Pin 7

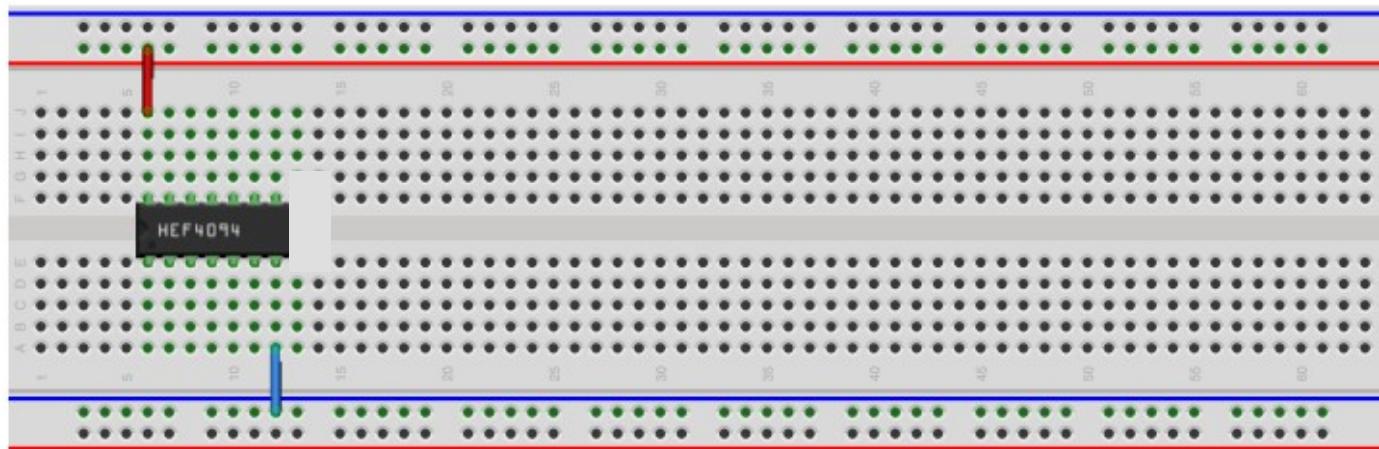


Made with Fritzing.org



Verbinde PIN 1 with PIN 14

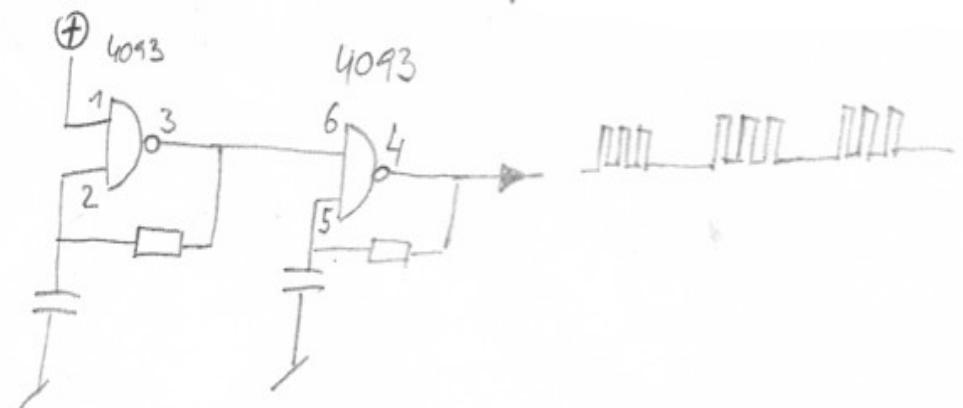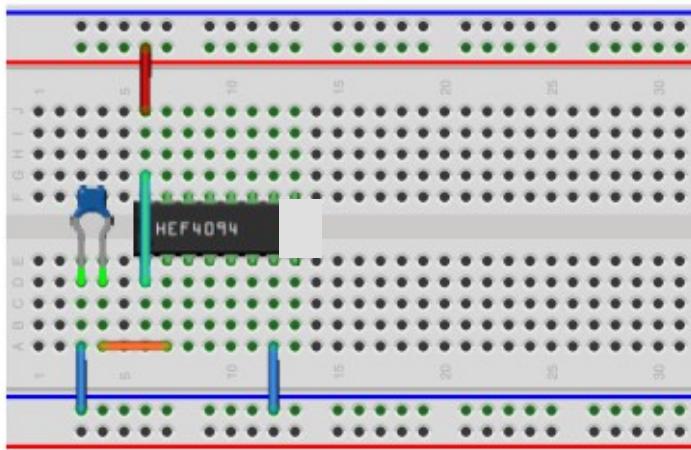


Den Kondensator/die Kondensatorin mit Pin 2 und Minus

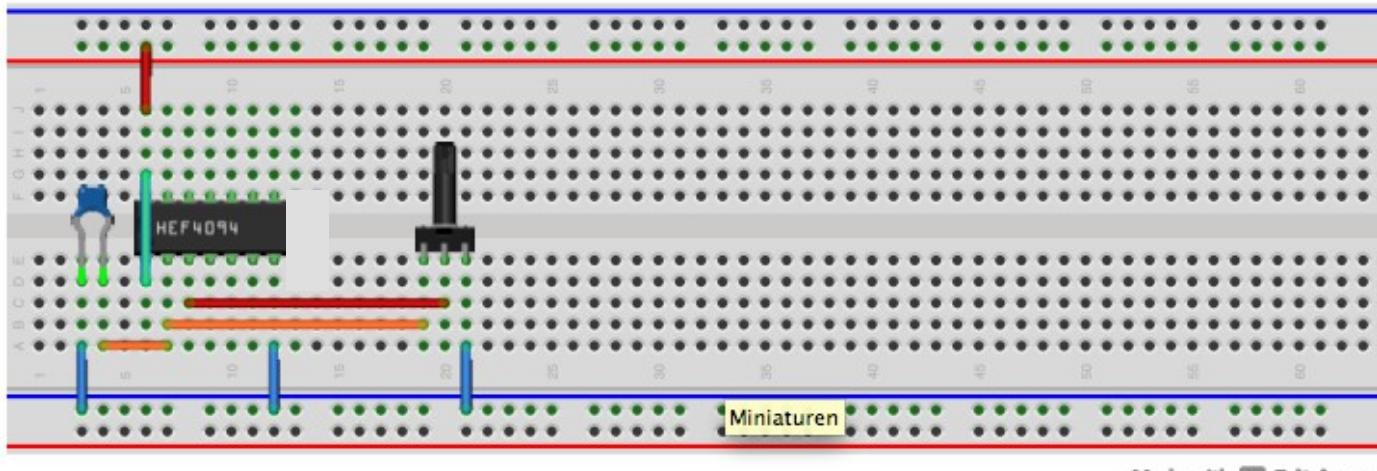**Bring einen Potentiometer ins Spiel:
Verbinde das erste Bein mit PIN 2,
das mittlere Bein mit PIN 3 und rechte Bein mit MINUS**




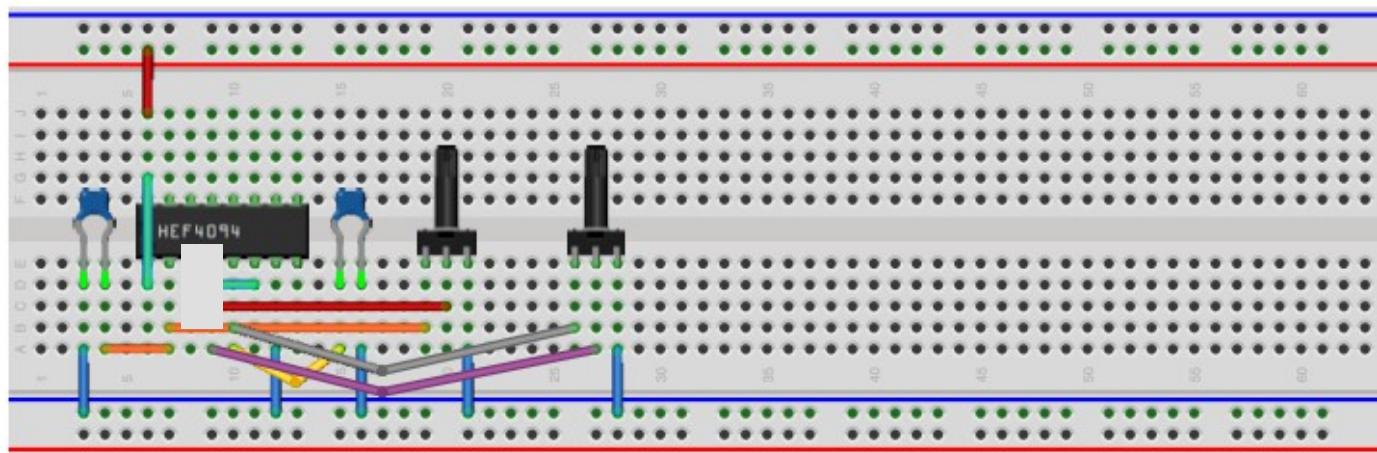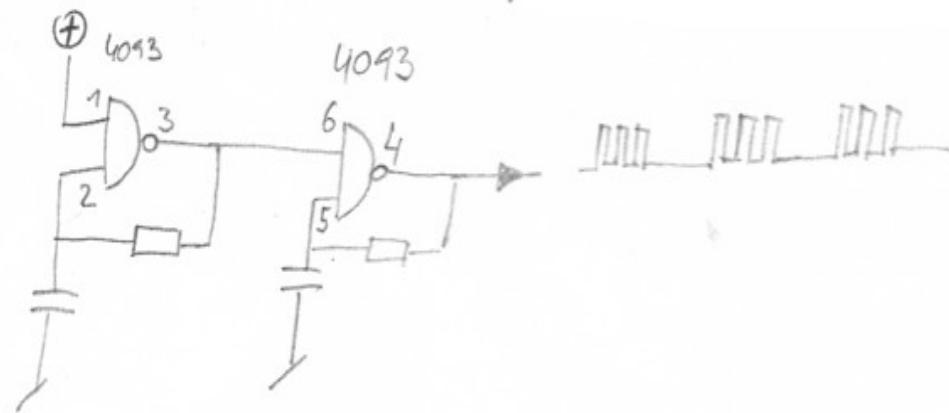

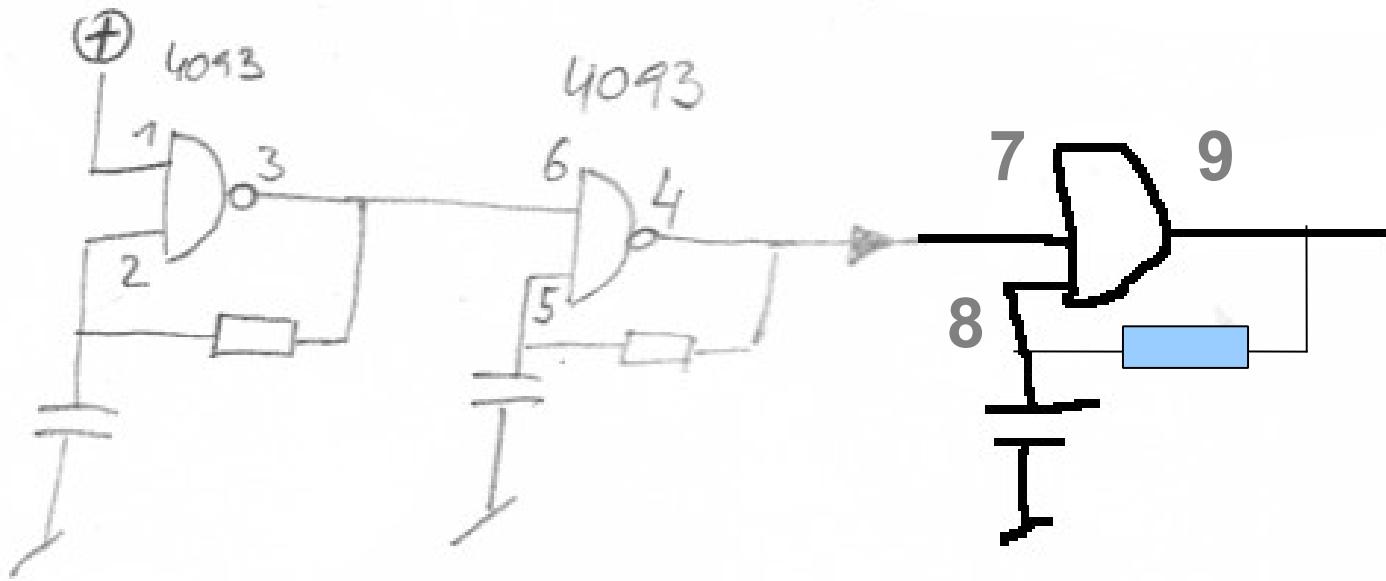Nun kannst du nach dem gleichen Muster einen weiteren Oszillator in Serie schalten




Und einen Dritten

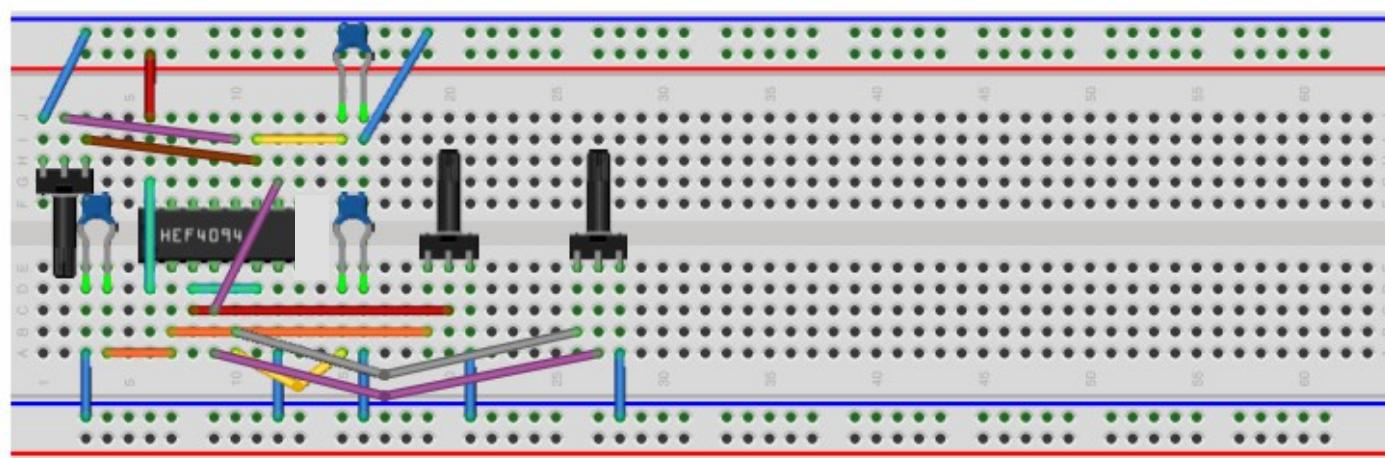


Und dann schließen wir einen Verstärker Chip

an

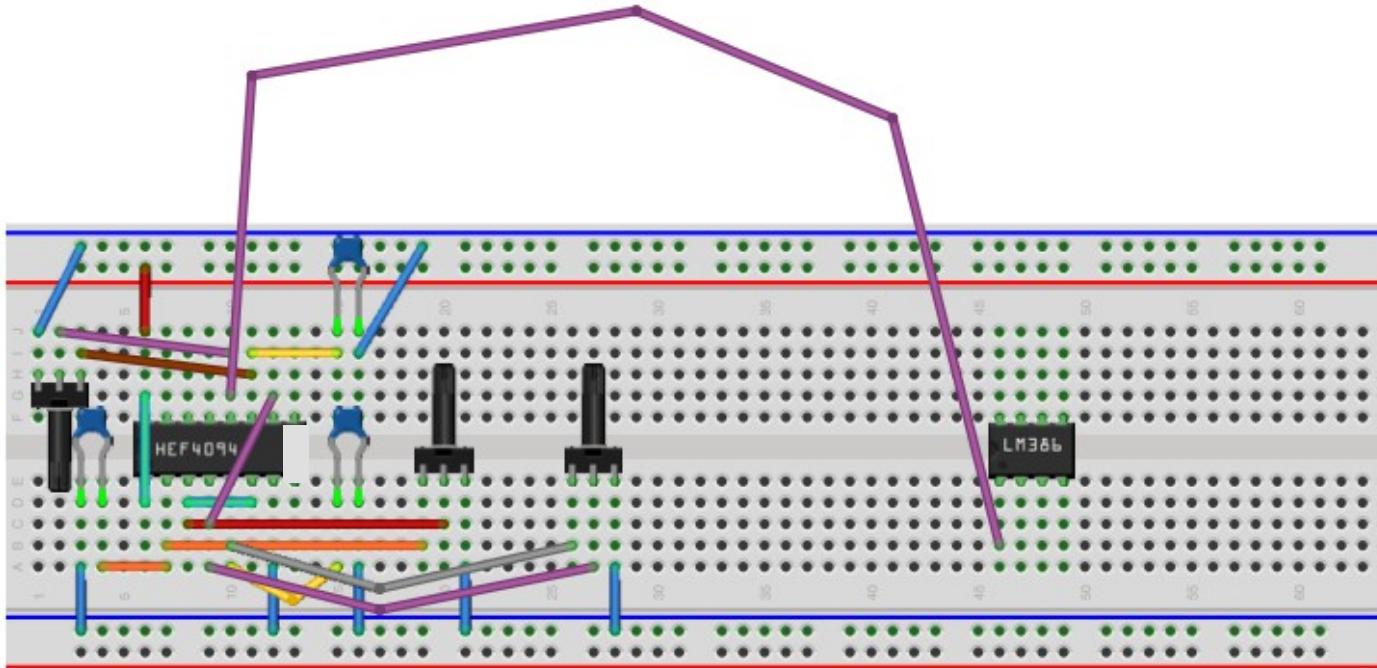


Feedback Loop

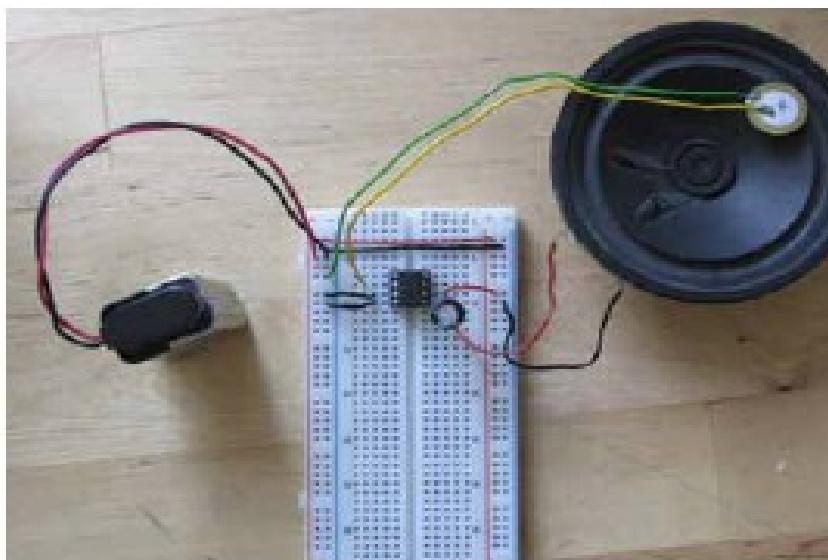1. breadboard
2. LM 386
3. 220 uF capacitor
4. 9V battery
3. Potentiometer (variable resistor)
5. speaker
6. piezo (to induce sound, place it on your speaker to create a feedback loop)





V_s

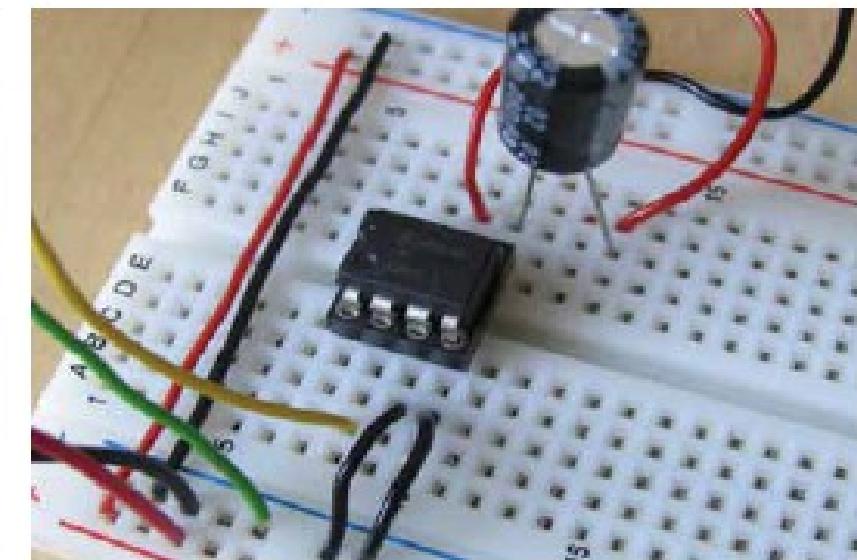


mz baltazar's laboratory

LM386 Circuit for Speaker Synth

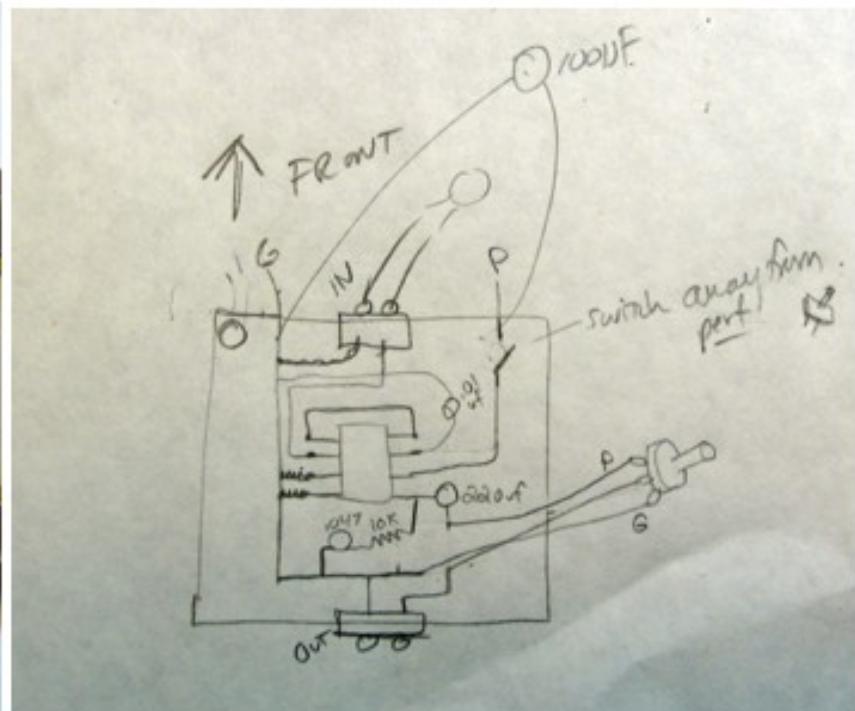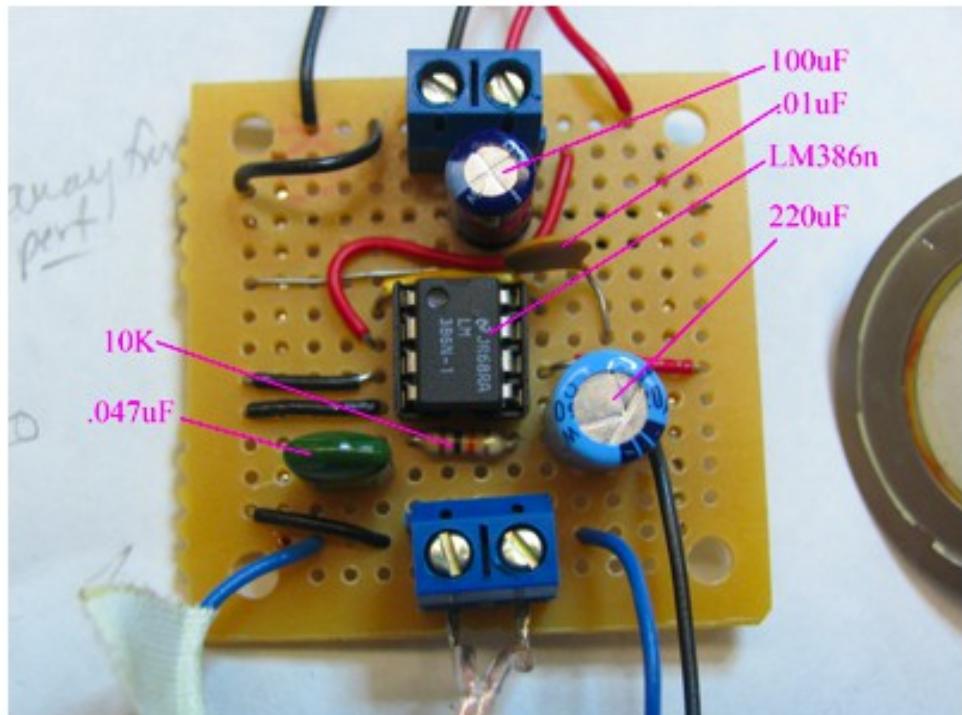

An **amplifier** is a device that changes (usually increases) the amplitude of a signal. In audio applications, amplifiers drive the loudspeaker used in PA systems to make instruments louder or play recorded music. The relationship between the input to the output of an amplifier is referred to as gain.

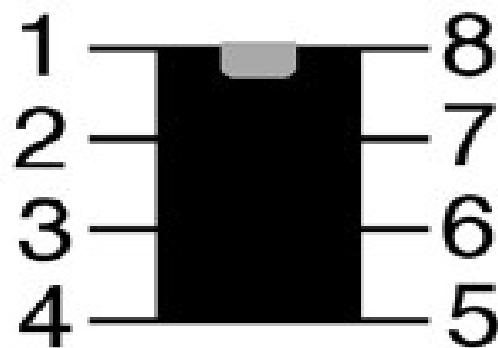The **LM386** microchip is an operational amplifier (op-amp) integrated circuit (IC). It consists of a low voltage audio power amplifier. Designed for low voltage consumer applications, it can be powered by a 9V battery and used with radios, guitar amplifiers, and hobby projects.



Pins 1 to 8 on the LM386

Pins 2 and 3 are inputs.

Pin 5 is output

Pin 4 is ground

Pin 6 is power


Pin 7 is bypassed (not used)


Pins 1 and 8 are connected to increase gain


Microphone: piezo

soldered wires on a pizeo and a potentiometer:




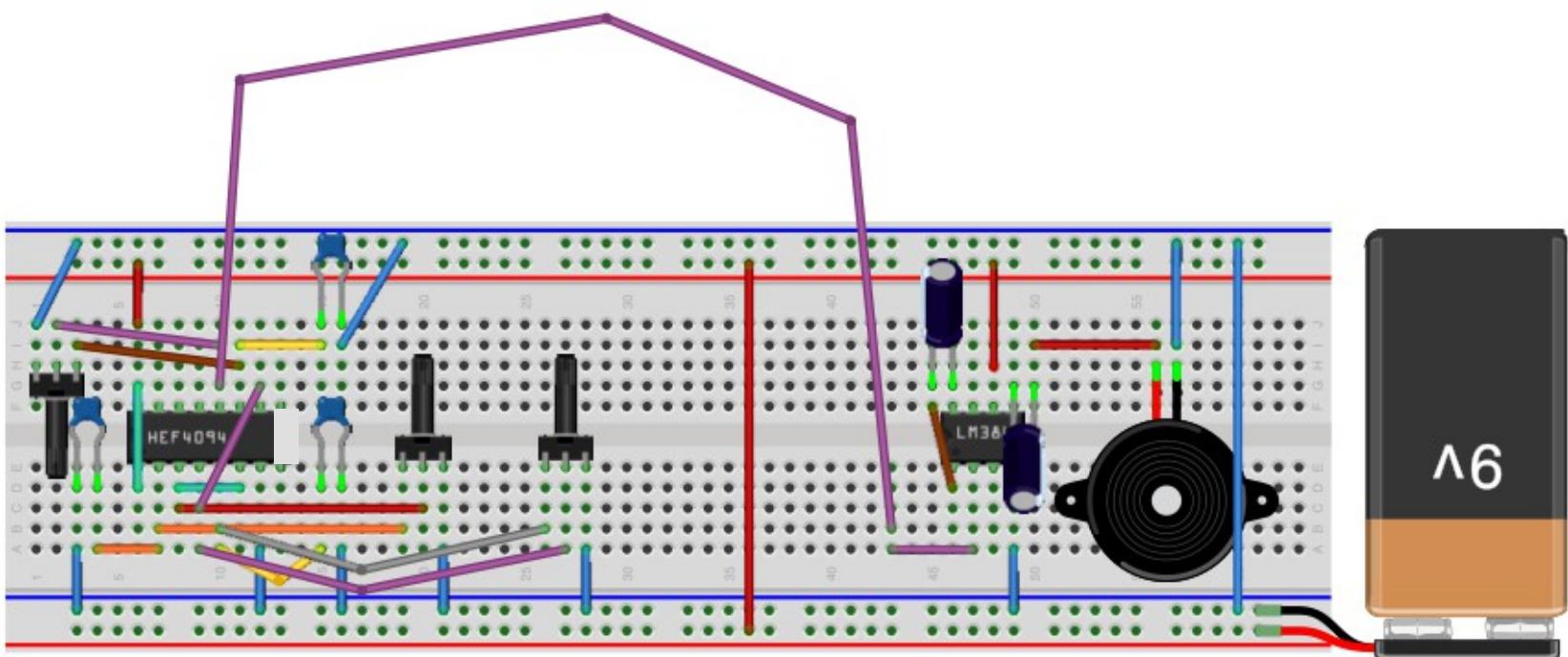

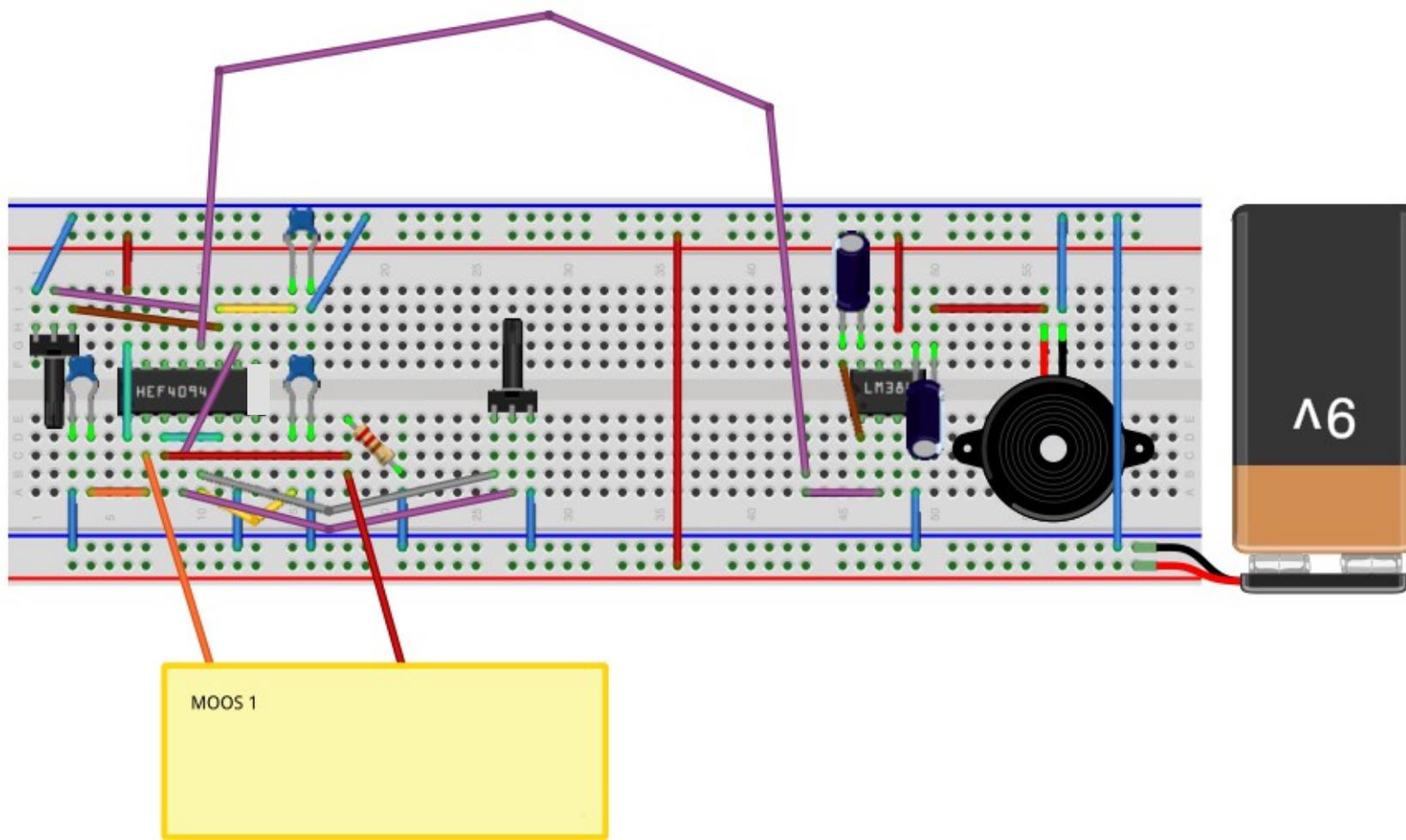

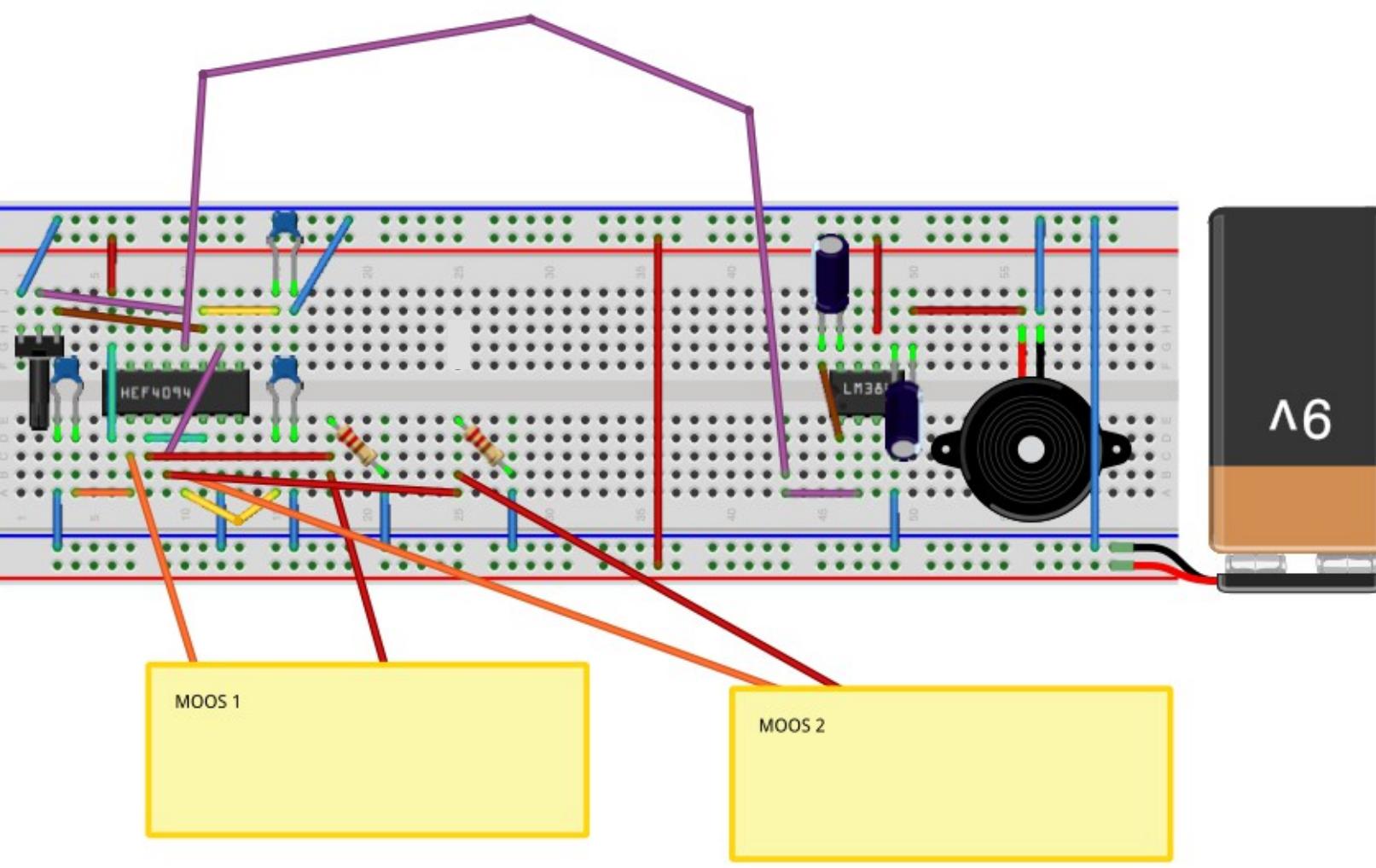

MOOS 3

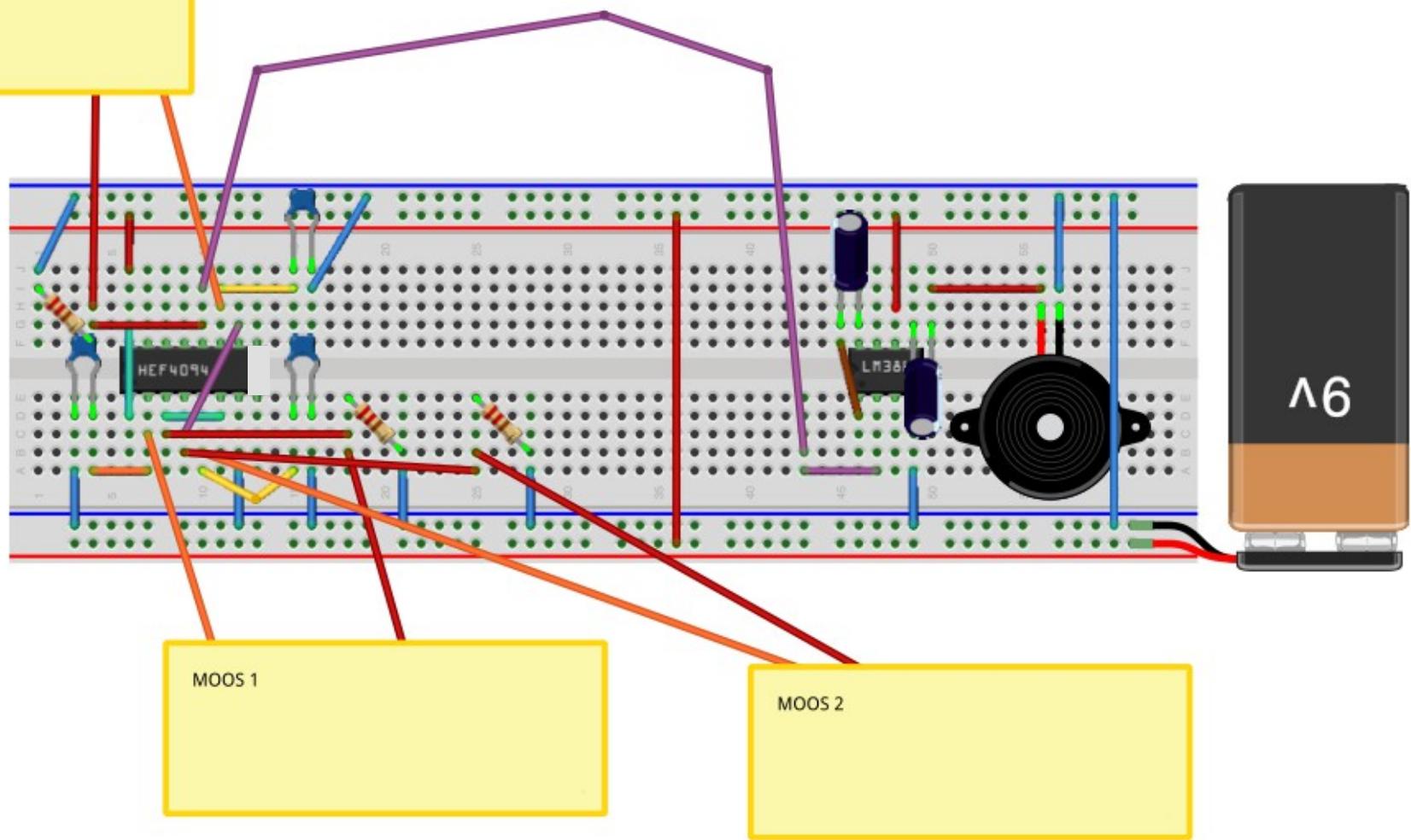


BACK TO ARDUINO

mz baltazar's laboratory

ANALOG INPUT

Examples – Analog – Analog Input


controlling an LED with a potentiometer

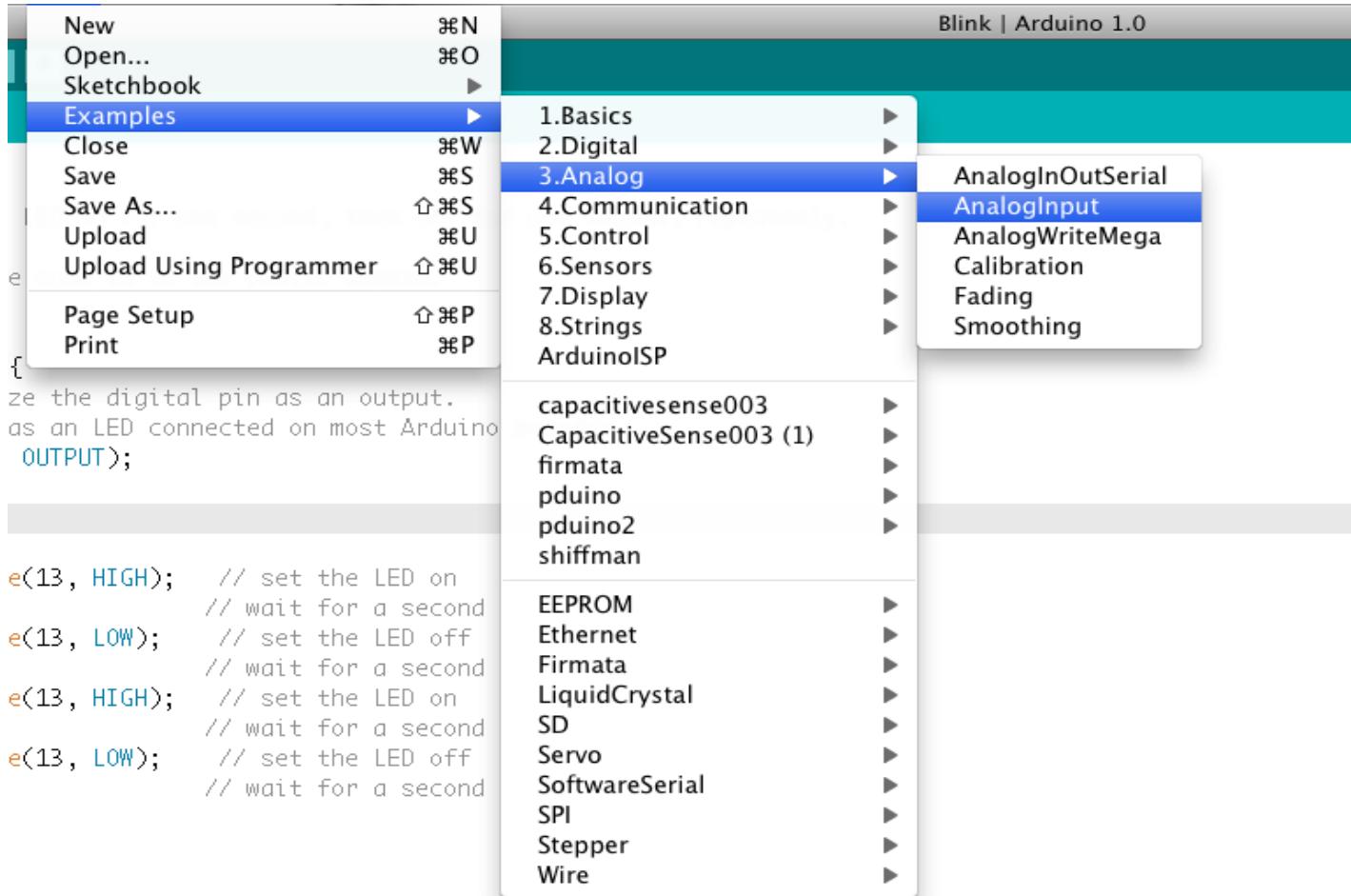



LONG LEG: plus, positive,
power

SHORT LEG: minus, negative,
ground

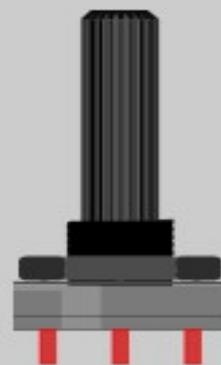

LEFT LEG: plus, positive, power

RIGHT LEG: minus, negative, ground

MIDDLE: OUTPUT OF NUMBERS TO
ARDUINO (datapin), green wire

Entwickeln Sie ein Konzept für einen auf Robotic beruhenden und motorgesteuerten Apparat, der sich auf den Begriff „Maskulinität“ oder „Gender“ bezieht.
Beschreiben oder dokumentieren Sie die Inszenierung dieses Apparats im urbanen Raum.

